

Samenvatting elektronische signalen 2

Haroen Viaene

17 januari 2016

Inhoudsopgave

1	Inverterende versterker	2
2	Niet-inverterende versterker	3
3	Spanningsvolger	4
4	Inverterende sominator	5
5	Verschilversterker	6
6	Spanningscomparator	7

1 Inverterende versterker

uitgang aan invert input

U_{in} aan invert input

ingangsspanning $U_i = \frac{U_o}{A_{uo}} = \frac{U_o}{\infty} = 0V$

versterking $A_{uf} = \frac{U_o}{U_g} = -\frac{R_f}{R_1}$

Signaal wordt geïnverteerd en vergroot

2 Niet-inverterende versterker

uitgang aan invert input

U_{in} aan input

ingangsspanning $U_i = 0V$

$$U_g = U_i + U_f = U_f \text{ en } U_f = U_o \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_f} = U_g, \text{ dus: } U_o = U_g \cdot \frac{R_1 + R_f}{R_1}$$

$$\text{versterking } A_{uf} = \frac{U_o}{U_g} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Signaal wordt enkel vergroot

3 Spanningsvolger

speciaal geval van niet-inverterende versterker

invert input enkel aan uitgang, niet aan massa

versterking: $A_{uf} = 1$

een ideale buffertrap: we kunnen uitgang belasten zonder dat ingang het “voelt”

4 Inverterende sommatoren

inputs aan invert input, uitgang ook aan invert input

uitgangsspanning: $U_o = - \sum^i \frac{R_f}{R_i} \cdot U_{gi}$

uitgang is invers, als je dit wil tegen gaan: invertor na de uitgang zetten

gebruikt in mengpaneel of stereo-naar-mono omvormer

5 Verschilversterker

bron aan input en invert input, uitgang aan invert input, massa aan input

weerstanden aan beide bronnen gelijk, en aan uitgang/massa

bereken met superpositie: $U_o = \frac{R_4}{R_1} \cdot (U_{g1} - U_{g2})$

bruikbaar om verschil tussen twee voltages te zoeken

6 Spanningscomparator

basically een schakelaar: of U_{sat}^+ of U_{sat}^-

Schmitt-trigger: spanningcomp + positieve terugkoppeling voor snellere omschakeling