

# Samenvatting elektronische signalen 2

Haroen Viaene

17 januari 2016

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inverterende versterker</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Niet-inverterende versterker</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Spanningsvolger</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Spanningscomparator</b>	<b>5</b>

# 1 Inverterende versterker

uitgang aan invert input

$U_{in}$  aan invert input

ingangsspanning  $U_i = \frac{U_o}{A_{uo}} = \frac{U_o}{\infty} = 0V$

versterking  $A_{uf} = \frac{U_o}{U_g} = -\frac{R_f}{R_1}$

Signaal wordt geïnverteerd en vergroot

## 2 Niet-inverterende versterker

uitgang aan invert input

$U_{in}$  aan input

ingangsspanning  $U_i = 0V$

$$U_g = U_i + U_f = U_f \text{ en } U_f = U_o \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_f} = U_g, \text{ dus: } U_o = U_g \cdot \frac{R_1 + R_f}{R_1}$$

$$\text{versterking } A_{uf} = \frac{U_o}{U_g} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Signaal wordt enkel vergroot

### **3 Spanningsvolger**

speciaal geval van niet-inverterende versterker

invert input enkel aan uitgang, niet aan massa

## 4 Spanningscomparator

basically een schakelaar: of  $U_{sat+}$  of  $U_{sat-}$

Schmitt-trigger: spanningcomp + positieve terugkoppeling voor snellere omschakeling